



# G-CAMP WORKSHOP

BUILD THE RIGHT THING  
BUILD THING RIGHT  
SHIP FAST

*Lecturer* Kim Myoung-Ho  
*Nickname* 불스  
blogstudy@naver.com


## 28강\_7Segment(4digit) 사용하기

- 4digit 사용하기



## 28-1. 4digit 사용하기

공통 음극  
common cathode

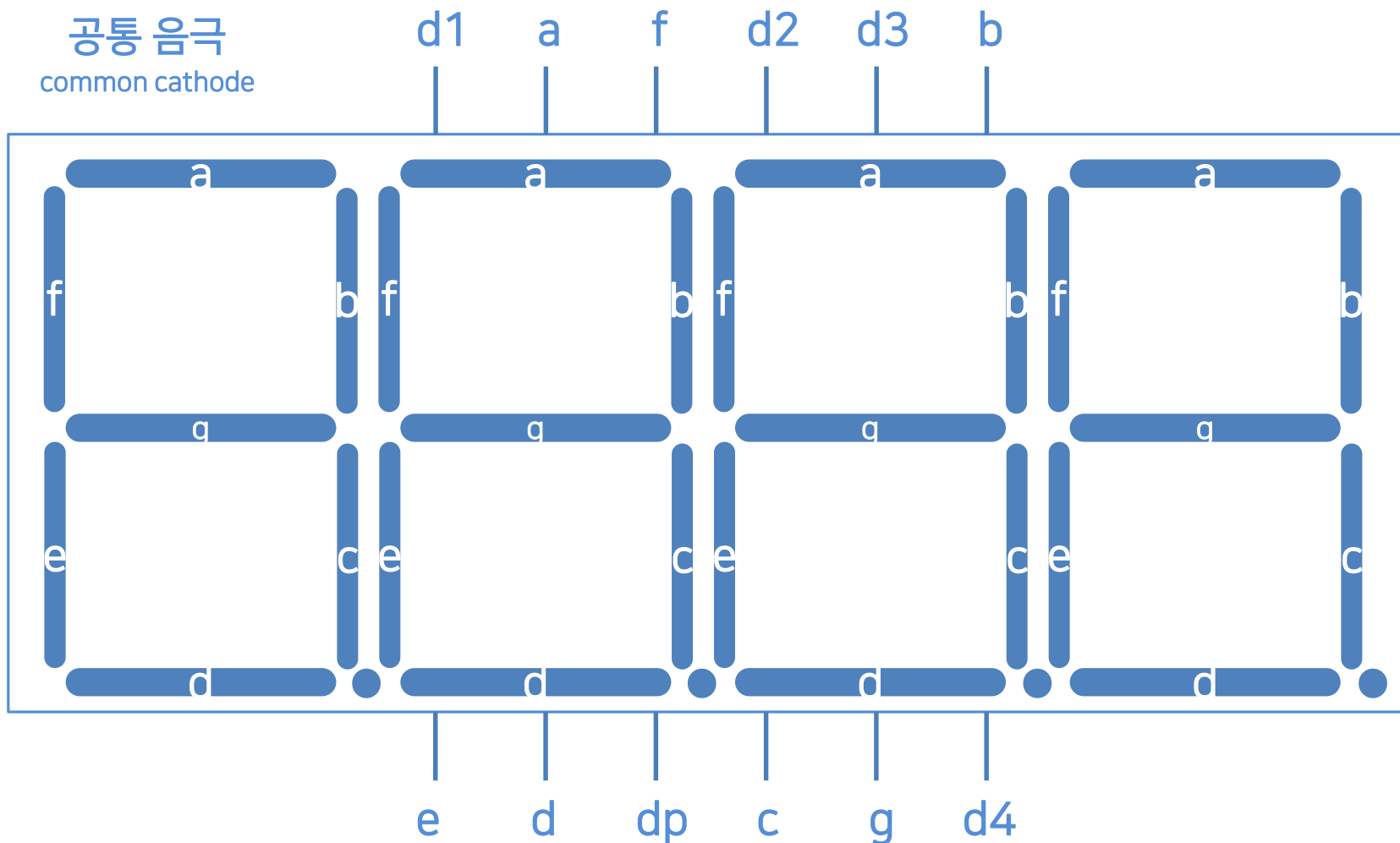

a	→	D2
b	→	D3
c	→	D4
d	→	D5
e	→	D6
f	→	D7
g	→	D8
dp	→	D9
d1	→	D10
d2	→	D11
d3	→	D12
d4	→	D13